



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
Fakulta mechatroniky, informatiky
a mezioborových studií



Binární čítače a paměti

Prof. Ing. Ondřej Novák, CSc.
ITE



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY




OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost


INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050
**Modernizace didaktických metod
a inovace výuky technických předmětů.**


Asynchronní čítač (ripple-carry counter)

 


Časový diagram asynchronního čítače

 

Synchronní čítač se sériovým přenosem

 

Časový diagram synchronního čítače

 

Datové typy pro syntézu

- Implicitní celočíselný typ **Integer**
 - Nepoužíváme pro porty nebo signály – pouze vnitřní proměnné (for, generate...)

- ieee.std_logic_1164

Používáme v **entity**:

- **std_logic** – ‘U’, ‘X’, ‘0’, ‘1’, ‘Z’, ‘W’, ‘L’, ‘H’, ‘-’
- **std_logic_vector(X downto Y)** – array of std_logic.

- ieee.numeric_std

- Užíváme v **architecture**:
- **unsigned(X downto Y)** – array of std_logic;
- **signed(X downto Y)** – array of std_logic;

‘0’ ...strong 0
‘1’ ...strong 1
‘L’ ...weak 0
‘H’ ...weak 1
‘Z’ ...high impedance
‘U’ ...unknown unassigned
‘X’ ...strong undefined (‘0’ a ‘1’ na jedné síti)
‘W’ ...weak undefined (‘L’ a ‘H’ na jedné síti)
‘-’ ...don’t care

Signed & Unsigned

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity testcase is
end entity;

architecture showcase of testcase is

signal a_slv      : std_logic_vector(3
downto 0);
signal a_unsigned : unsigned(3 downto 0);
signal a_signed   : signed(3 downto 0);

begin

a_slv      <= "1111";
a_unsigned <= "1111";
a_signed   <= "1111";
```

15 – binární váhový kód

-1 – dvojkový doplněk

Silné datové typy

- VHDL má silné datové typy – neexistují implicitní konverze

C

```
void test() {  
  
    char a;  
    char b;  
    int c;  
  
    // toto přiřazení je v  
    pořádku  
    c = a + b;  
}
```

VHDL

```
signal t_a : signed(7 downto 0);  
signal t_b : signed(7 downto 0);  
signal t_c : signed(31 downto  
0);  
  
begin  
  
    -- nelze provést kvůli rozdílným  
    délkám  
    t_c <= t_a + t_b;
```

Silné datové typy

- VHDL má silné datové typy – neexistují implicitní konverze

C

```
void test() {  
  
    char a;  
    unsigned char b;  
    unsigned char c;  
  
    // toto přiřazení je v pořádku  
    c = a + b;  
}
```


VHDL

```
signal t_a : signed(7 downto 0);  
signal t_b : unsigned(7 downto 0);  
signal t_c : signed(7 downto 0);  
  
begin  
  
    -- nelze provést kvůli datovým typům  
    t_c <= t_a + t_b;
```

Povolená přiřazení

- Nelze míchat různé typy polí:
 - **Unsigned = Unsigned +|-|*/ Unsigned**, nebo **Unsigned +|-|*/ Integer**
 - **Signed = Signed +|-|*/ Signed**, nebo **Signed +|-|*/ Integer**
- Lze použít konverzní funkce:
 - **std_logic_vector(unsigned/signed)** – vrací **std_logic_vector** stejné délky
 - **unsigned(std_logic_vector)** – vrací **unsigned** stejné délky
 - **signed(std_logic_vector)** – vrací **signed** stejné délky

Numeric Std Conversions

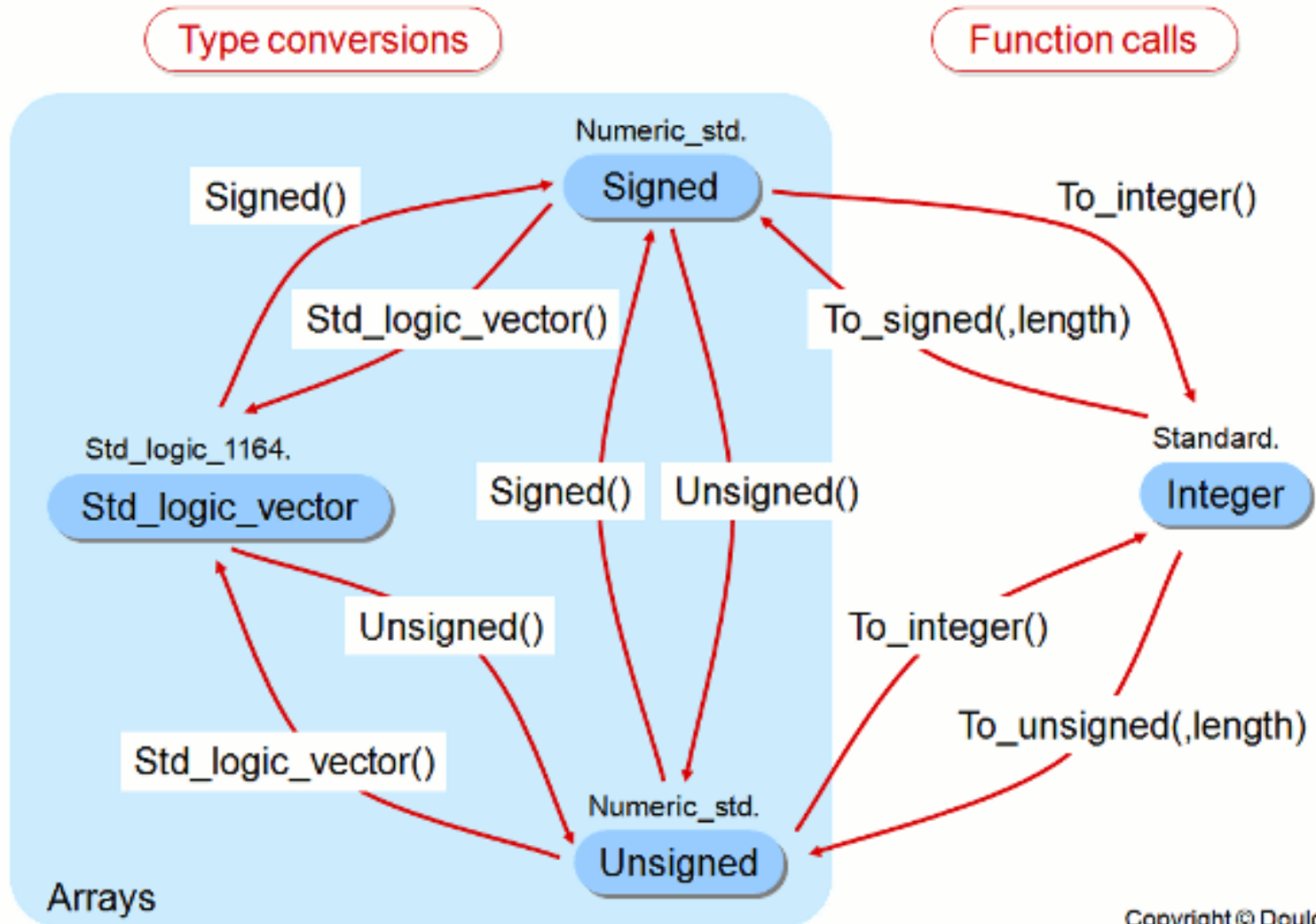



N-bitový generický čítač

```
entity counter is
  generic (
    C_WIDTH : integer := 8
  );
  port (
    clk : in  std_logic;
    rst : in  std_logic;
    ce  : in  std_logic;
    max : in  std_logic_vector(C_WIDTH - 1 downto
    0);
    q   : out std_logic_vector(C_WIDTH - 1 downto
    0)
  );
end entity;
```

Architektura čítače

```
architecture RTL of counter is
    signal cnt_reg : unsigned(C_WIDTH - 1 downto 0);
begin
    q <= std_logic_vector(cnt_reg);
    process(clk)
    begin
        if rising_edge(clk) then
            if rst = '1' or cnt_reg >= unsigned(max) then
                cnt_reg <= (others => '0');
            elsif ce = '1' then
                cnt_reg <= cnt_reg + 1;
            end if;
        end if;
    end process;
end architecture;
```


Johnsonův čítač

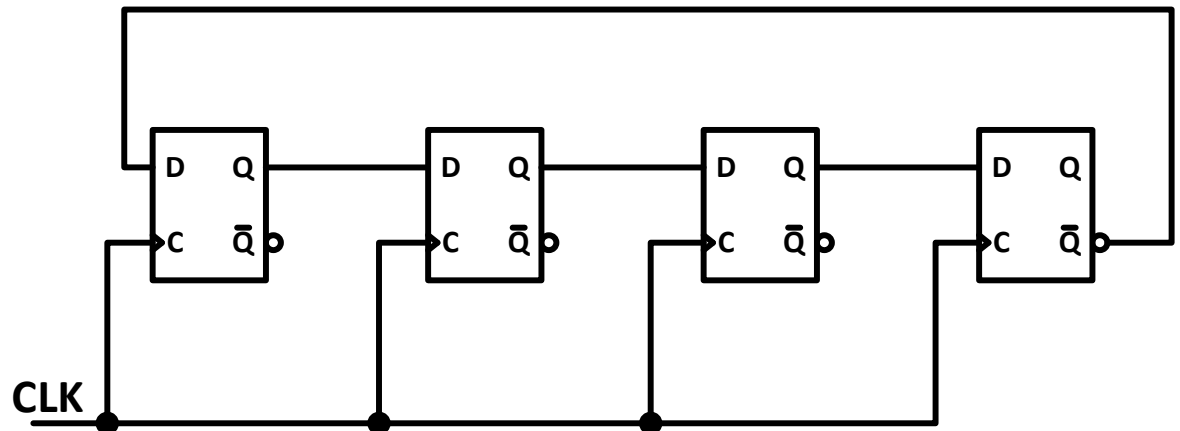 


Výhoda: extrémně rychlý

Nevýhoda: nevyužívá všechny možné stavy (využívá $2N$ stavů)

 Lineární zpětnovazební posuvné registry (LFSR)




LSFR typ 1

 


LSFR typ 2

Kodér Hammingova kódu (15,11)

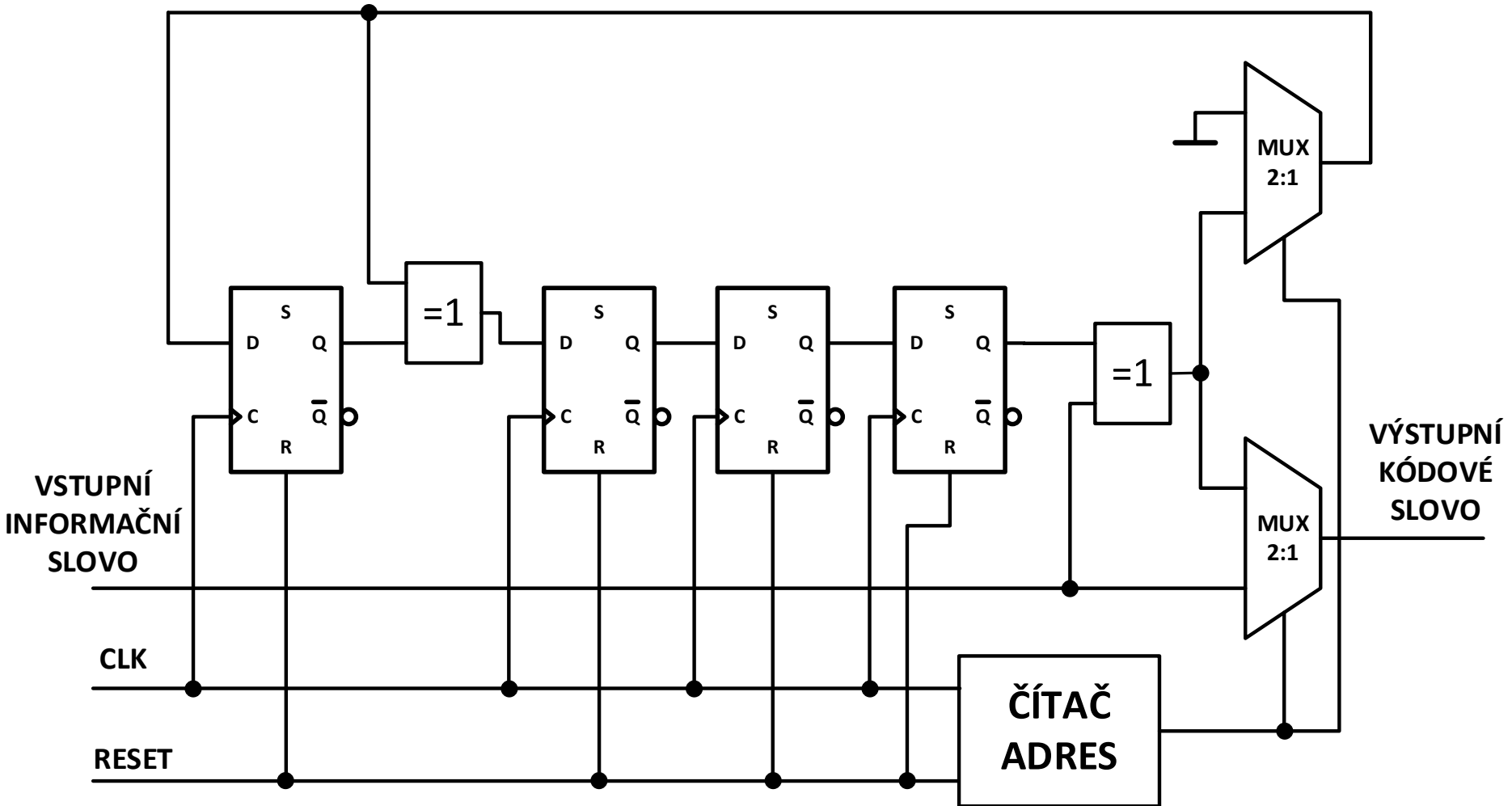

Dekodér (15,11)-kódu

 

V dekodéru se po přijetí 11 datových bitů a 4 kontrolních bitů vytvoří syndrom. Je-li syndrom roven 0000, nedošlo k chybě přenosu. Při jednochybě je možné na základě analýzy syndromu vadný bit opravit. Analýza trvá 15 taktů. Minimální kódová vzdálenost kódu je 3. Z toho vyplývá možnost detekce dvojchyby a opravy jednochyby. Pro vyšší kódové vzdálenosti větší možnosti oprav.

Celulární automaty


- podmnožina konečných automatů
- jedno a vícerozměrné
- stav buňky vyjádřen jedním nebo více bity
- lineární nebo nelineární

Lokální pravidla tvoření následujícího stavu


Příklad: pravidlo 90:

stav 3 buněk	111	110	101	100	011	010	001	000
následující stav	0	1	0	1	1	0	1	0

Celulární automaty

 

a)

 

b)

Jednorozměrný CA a) s konstantními okrajovými podmínkami
b) s cyklickými okrajovými podmínkami


Aditivní pravidla:

a – aktuální buňka


a_L – levý soused


a_P – pravý soused

Číslo dekadicky	Číslo binárně	Boolovský výraz
0	00000000	0
15	00001111	$\overline{a_L}$
51	00110011	\overline{a}
60	00111100	$a_L \oplus a$
85	01010101	$\overline{a_P}$
90	01011010	$a_L \oplus a_P$
102	01100110	$a \oplus a_P$
105	01101001	$\overline{a_L} \oplus \overline{a} \oplus \overline{a_P}$
150	10010110	$a_L \oplus a \oplus a_P$
153	10011001	$\overline{a} \oplus \overline{a_P}$
165	10100101	$\overline{a_L} \oplus \overline{a_P}$
170	10101010	a_P
195	11000011	$\overline{a_L} \oplus \overline{a}$
204	11001100	a
240	11110000	a_L
255	11111111	1

 


a)

 

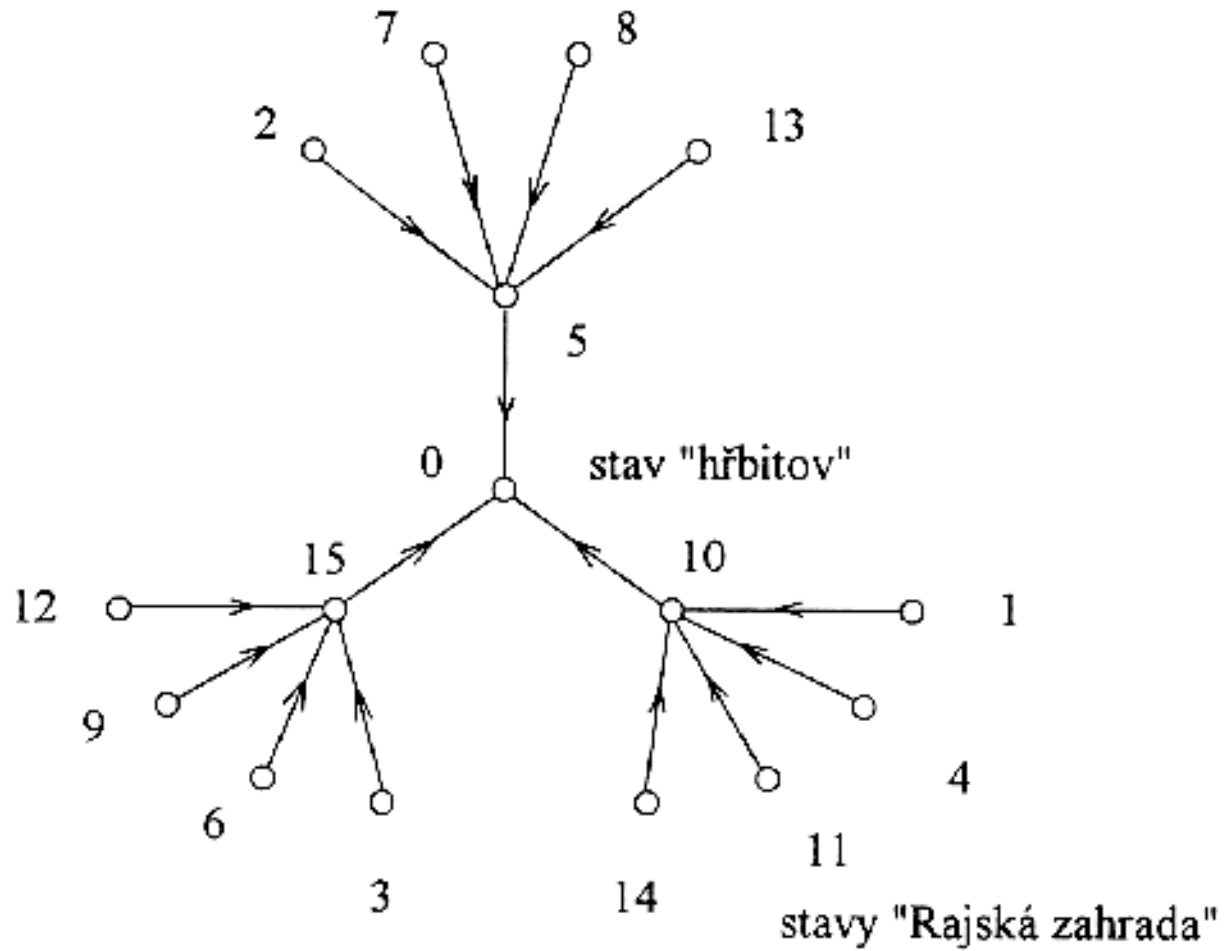

a)

 

Dvourozměrné celulární automaty

- Conwayova hra na život (má-li prázdná pozice v sousedství tři buňky, vznikne zde nová buňka, dotýká-li se buňka méně než dvou buněk, buňka zaniká, dotýká-li se více než jedné buňky, buňka se udrží).
- Von Neumannovo 5 bodové sousedství (32 různých možných utvářecích pravidel – vybírají se pouze lineární pravidla)
- Moorovo 9 bodové sousedství zahrnuje i sousedy na diagonále
- Výhodné vlastnosti při generování pseudonáhodných čísel.

Paměti

- **rozdělení paměti**
- **popis paměti**
- **konstrukční principy a využití v počítačích**

Rozdělení paměti

podle možností změny dat:

- **obsah lze libovolně přepisovat RAM (Random Access Memory)**
 - SRAM ... **s**tatická
 - DRAM ... **d**ynamická
- **permanentní**
 - obsah určen při výrobě ROM (**R**ead **O**nly **M**emory)
 - obsah lze jednorázově **n**aprogramovat PROM
- **semipermanentní**
 - obsah lze naprogramovat a lze vymazat a přeprogramovat EPROM, EEPROM, FLASH
- **volatilní ... energeticky závislé (uložená informace zanikne po vypnutí napájení) SRAM, DRAM**
- **nonvolatilní ROM, PROM, EPROM, EEPROM, FLASH**

Rozdělení pamětí

podle použití v počítači:

- **hlavní (operační paměť)**
- **vnější paměť**
- **vyrovnávací paměť (cache)**
- **....**

podle fyzikálního principu:

- **polovodičové**
- **magnetické**
- **optické**
- **....**

Moderní paměťové technologie

- **Flash NAND, NOR**
- **MRAM (magnetic RAM), nonvolatilní technologie, omezený počet zápisů**
- **RRAM (Resistive RAM) – změna resistivity vlivem přítomnosti nebo absence vodivých atomů**
- **NRAM (Carbon nanotubes) – změna resistivity po průchodu proudu CN trubičkou**


Rozdělení paměti

podle způsobu výběru položek:


- **s adresovým výběrem (adresové, adresovatelné)**
- **s postupným výběrem (sériové)**
- **asociativní (výběr podle části uložené informace, tzv. klíče ... CAM ... content adressable memory)**
- **zásobník (LIFO ... last in first out)**
- **fronta (FIFO ... first in first out)**

Rozdělení paměti


adresovatelná

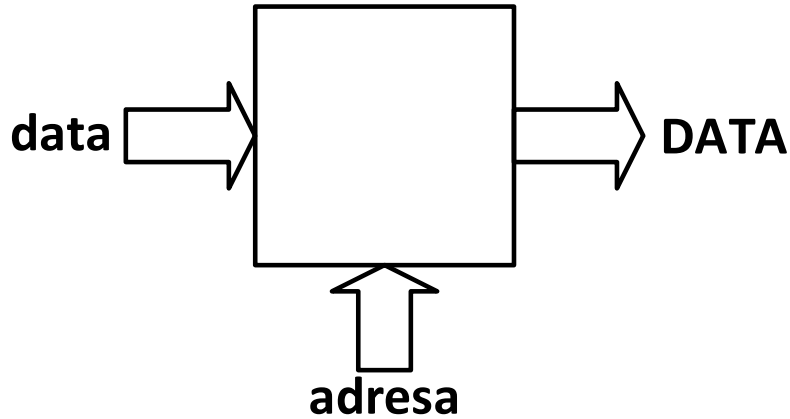


LIFO, FIFO – s postupným výběrem

 


„univerzální“ CAM

 

„speciální“ CAM

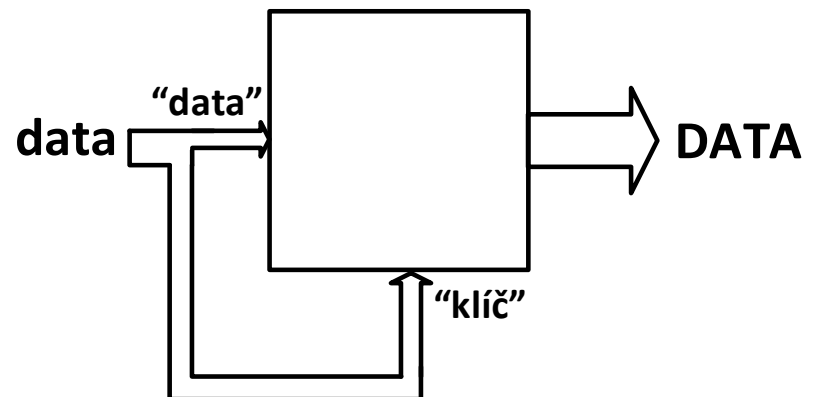

Adresovatelná paměť vícebránová

 

Základní pojmy

paměťová buňka ... základní stavební blok paměti, slouží k záznamu jednoho bitu

paměťové místo ... skupina paměťových buněk které lze najednou zapisovat nebo číst (šířka slova paměti)


položka ... obsah paměťového místa

adresa ... číselné označení (index) paměťového místa jimž lze vybírat jednotlivé položky

kapacita paměti ... počet položek

paměťová matice ... skupina paměťových míst uspořádaná tak, že je lze vybírat adresou

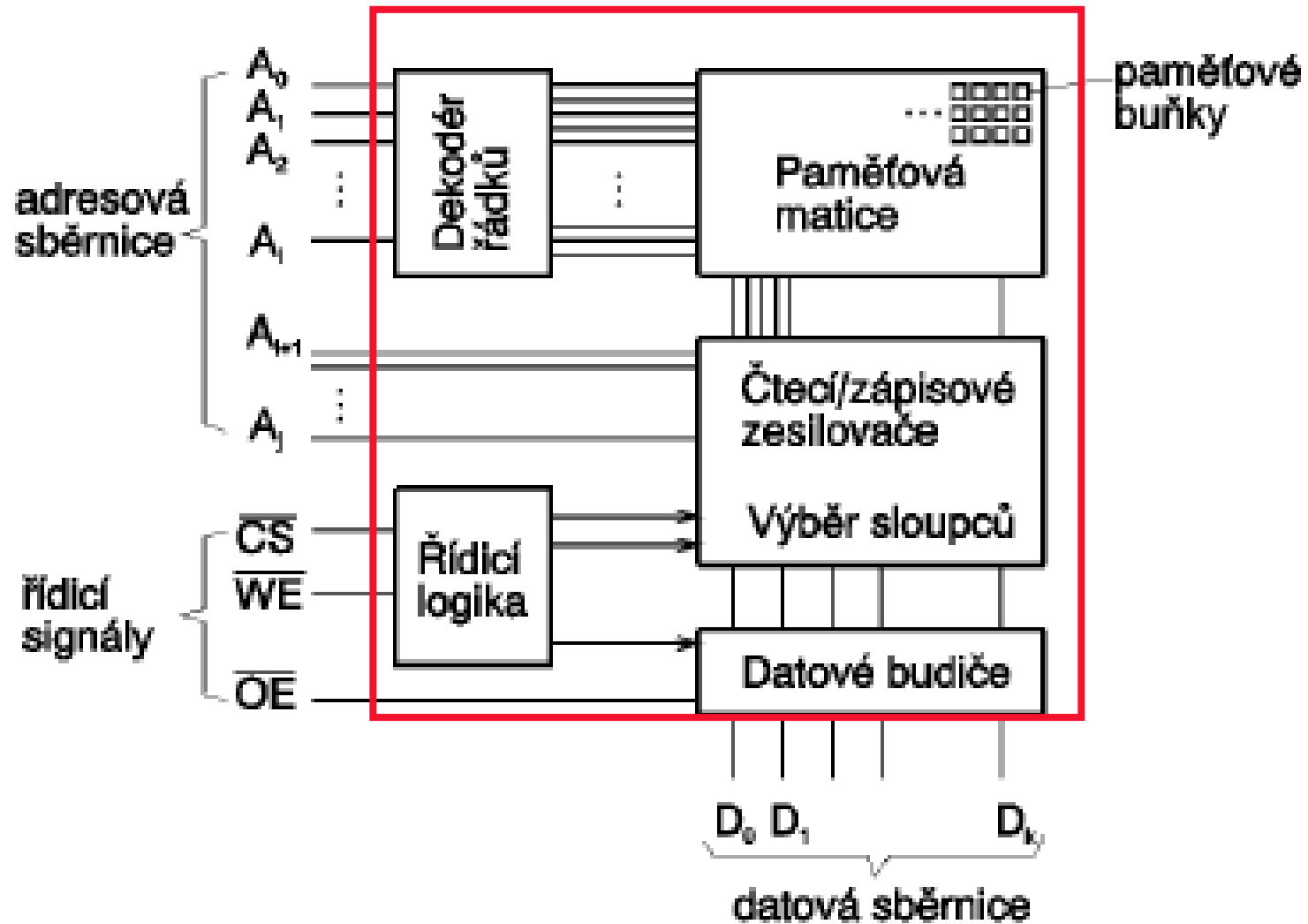Blokové schéma typického paměťového obvodu




Řídicí signály


- $\overline{\text{OE}}$ - **output enable** ... aktivace výstupních třístavových budičů datové sběrnice
- $\overline{\text{WE}}$ - **write enable** ... povolení zápisu
- $\overline{\text{CS}}$ - **chip select** ... výběr čipu - podmiňuje provedení zápisu nebo čtení

Chování paměťových obvodů, parametry čtení

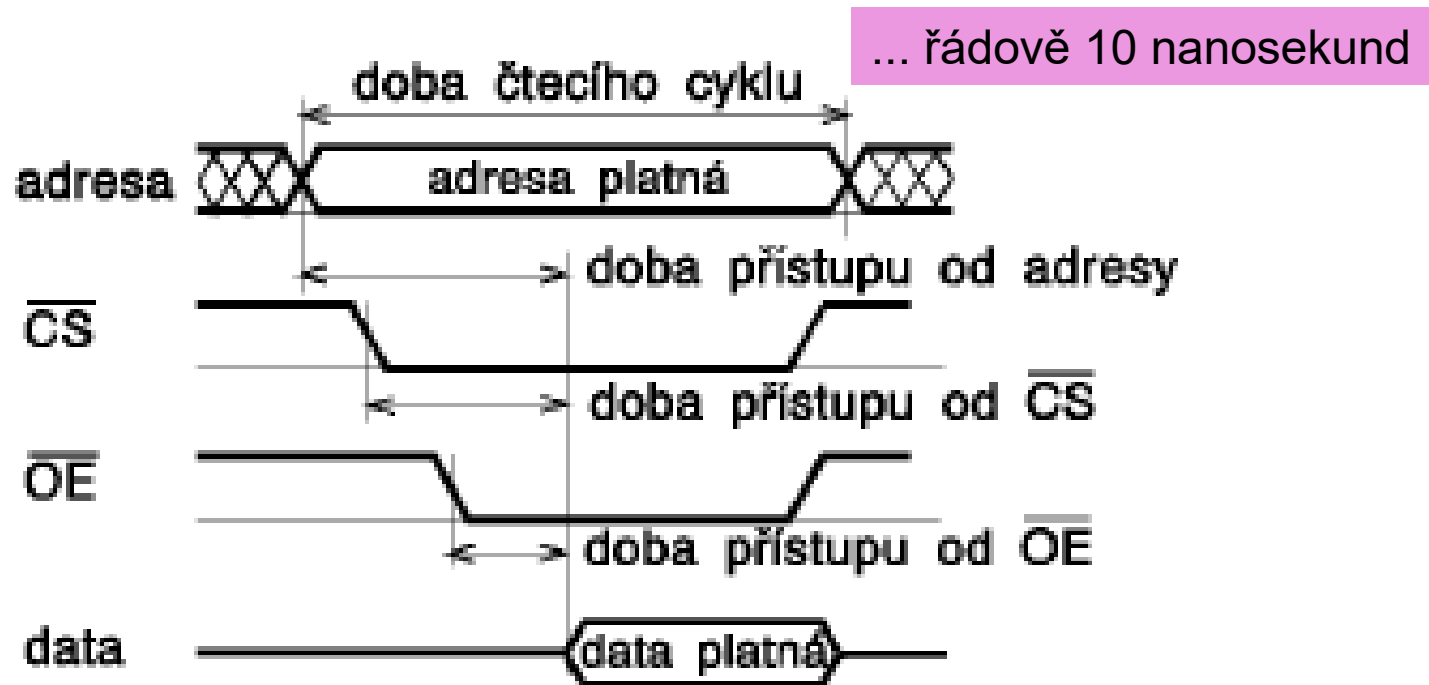
Typický průběh signálů pro operaci čtení ze statické paměti SRAM
(je nutné dodržet minimální nebo i maximální zpoždění mezi aktivací jednotlivých signálů a dalšími událostmi)



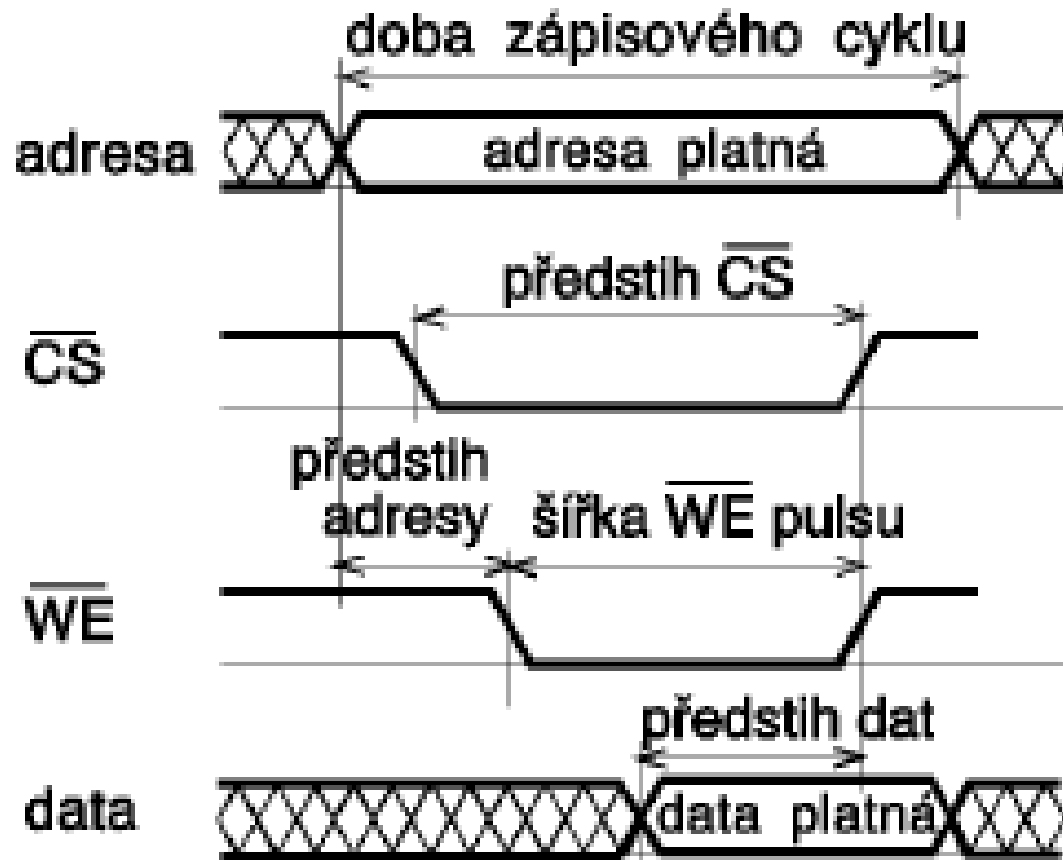Chování paměťových obvodů, parametry zápis




Statická RAM - základní princip

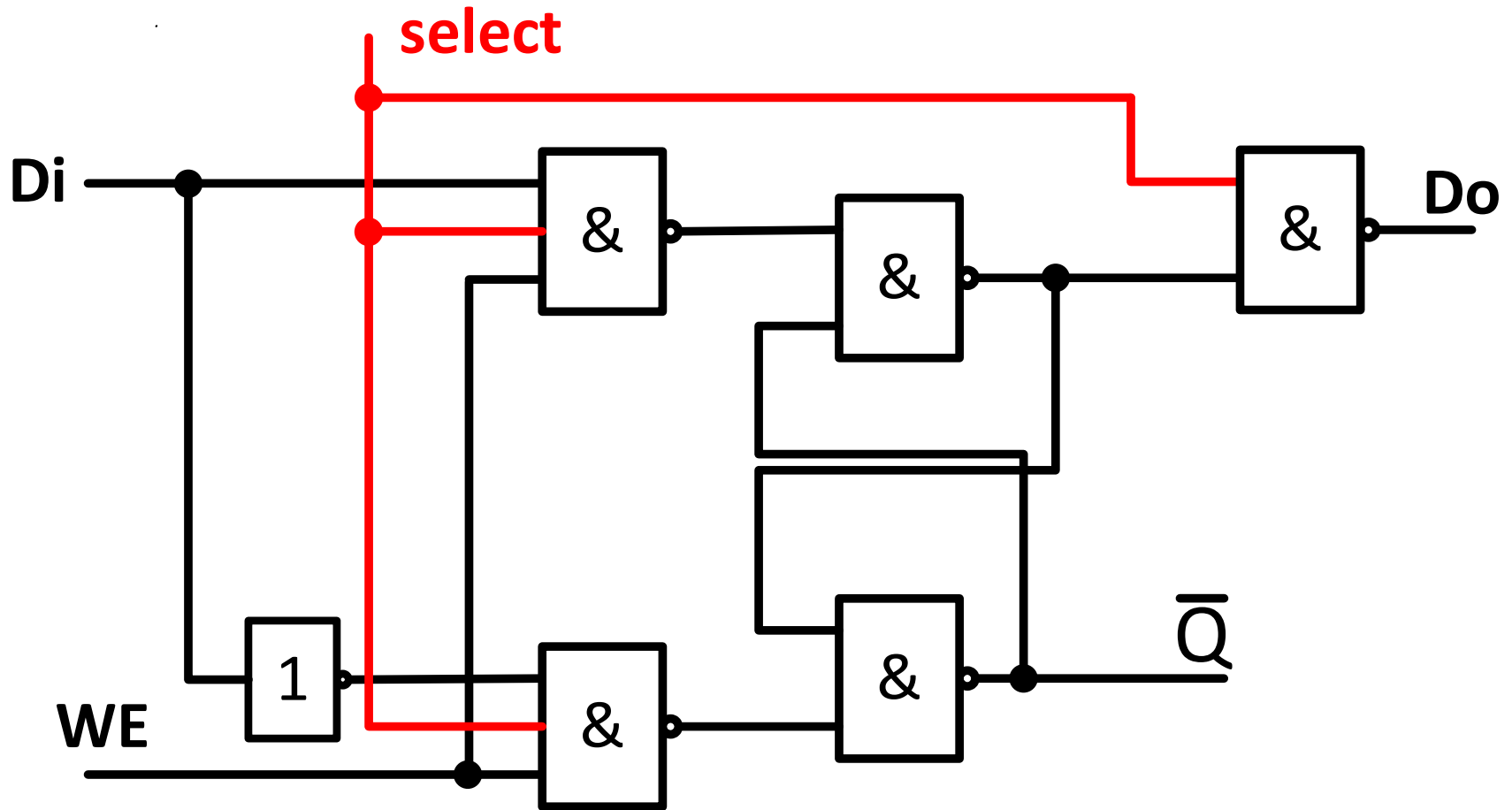


Statické paměti

- Synchronní x asynchronní
- Jednoportové x víceportové

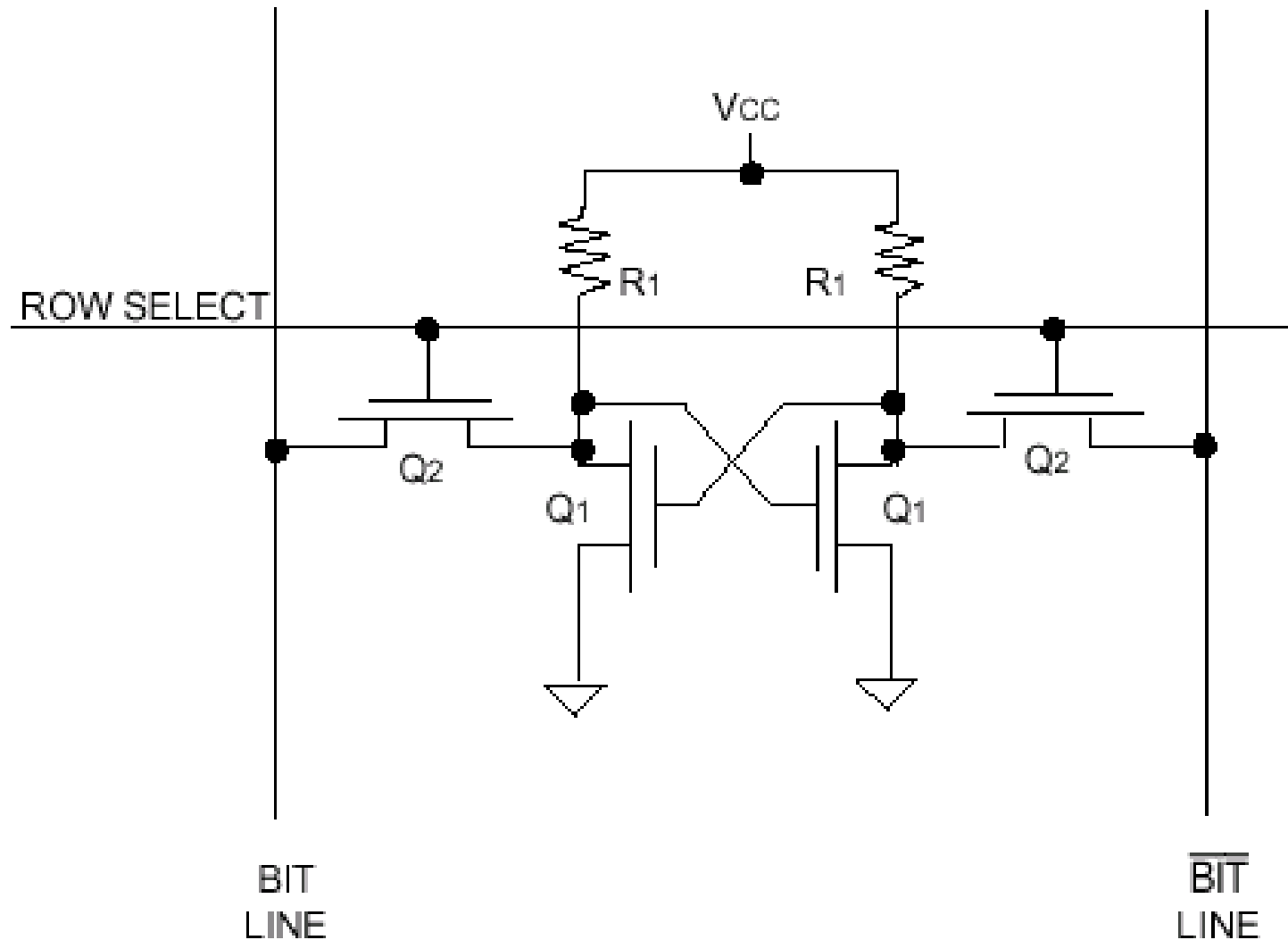
Standardní 2 transistorová statická buňka



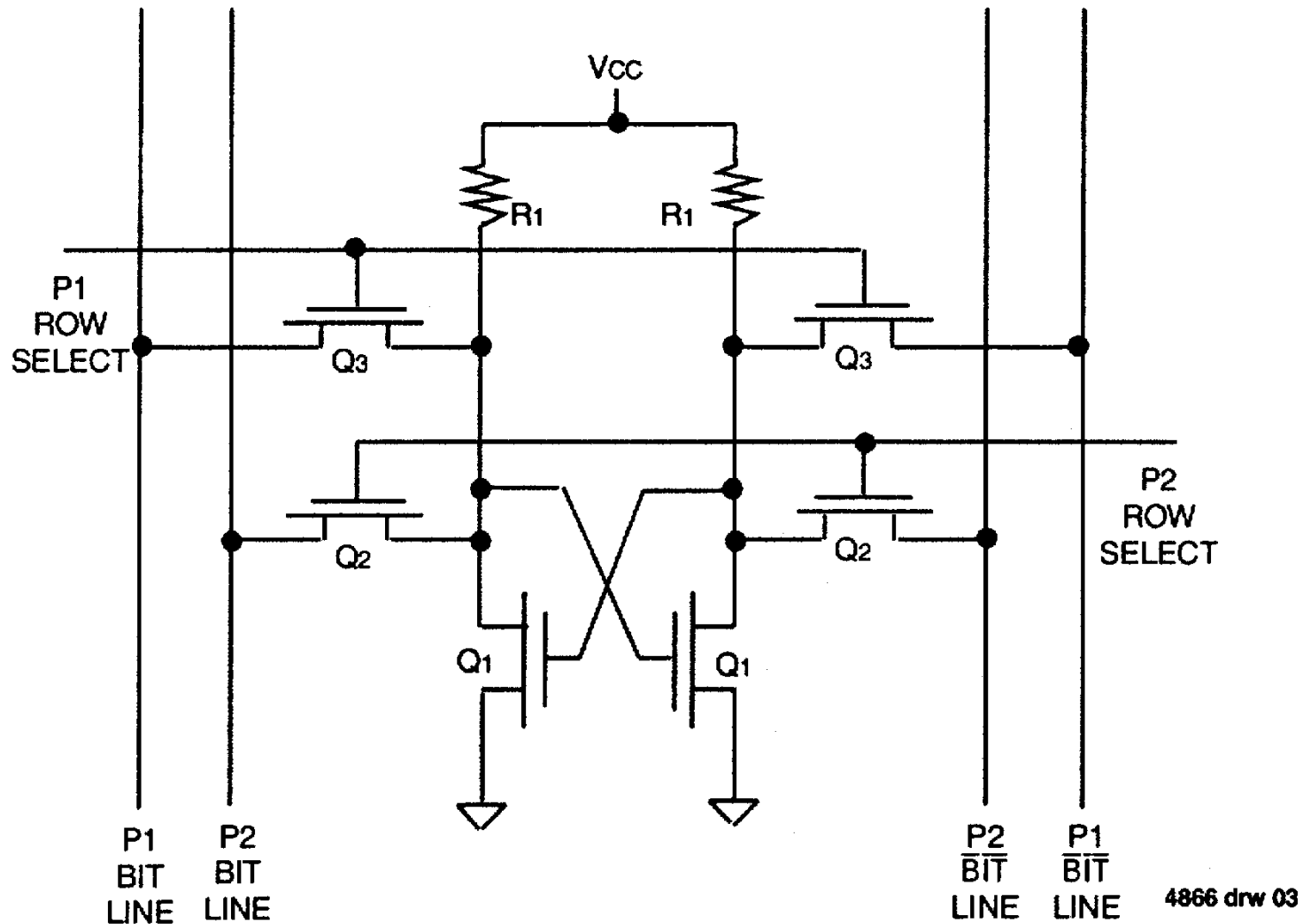
Dvouportová paměťová buňka umožní současný přístup 2 různých zařízení do paměti



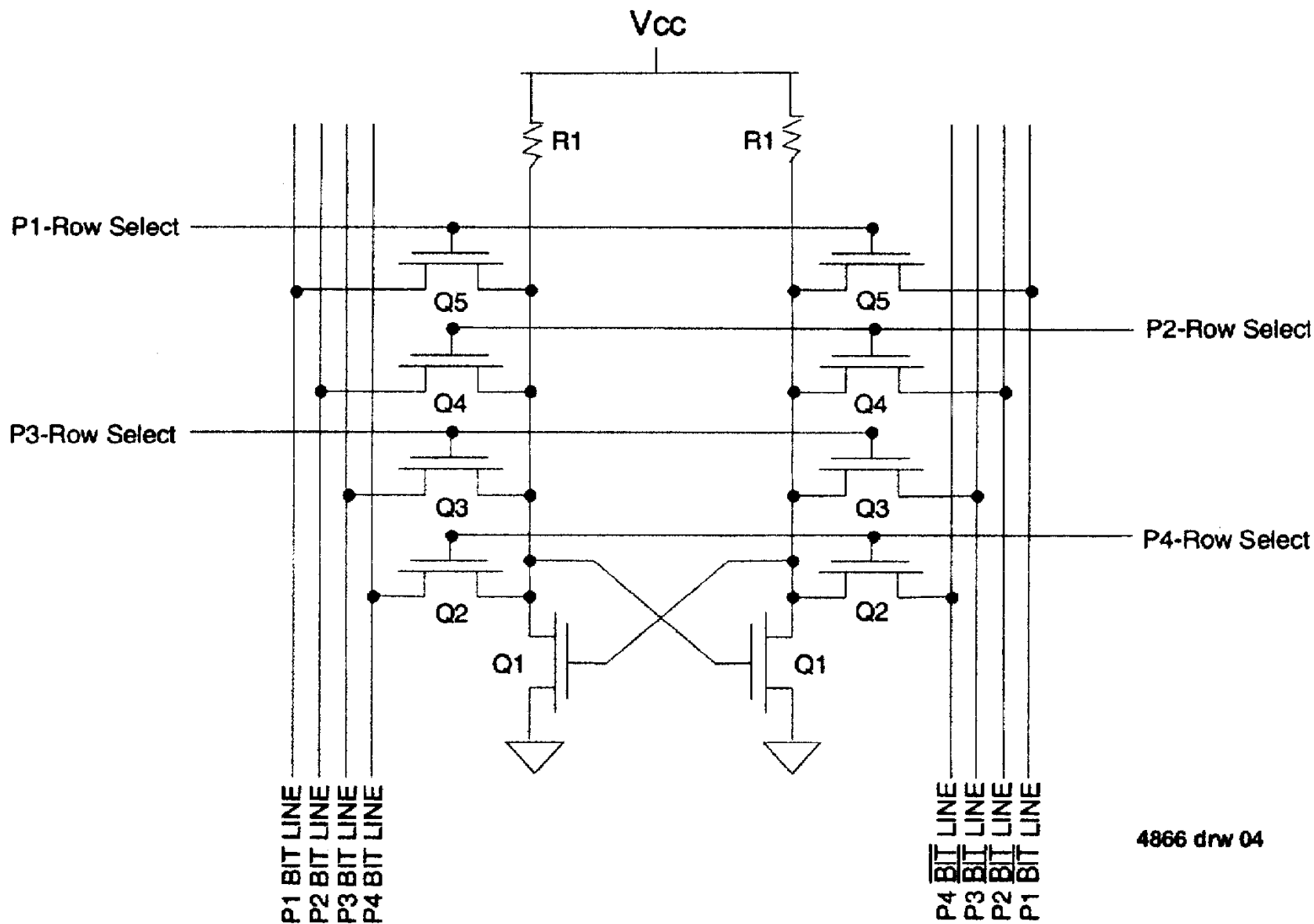Čtyřportová paměťová buňka – čtyřnásobný přístup do paměti




Uspořádání paměti

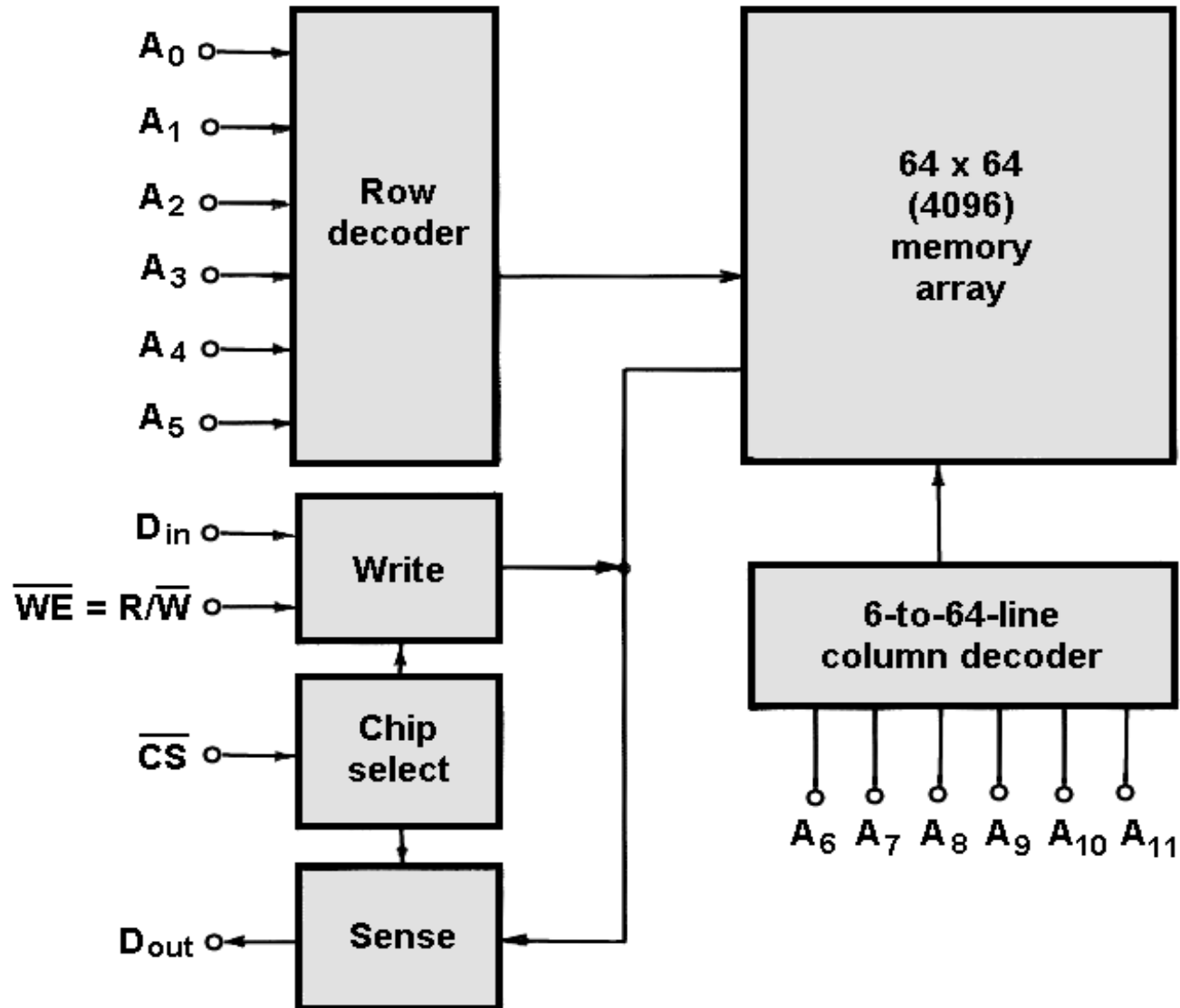


Realizace asynchronní RAM

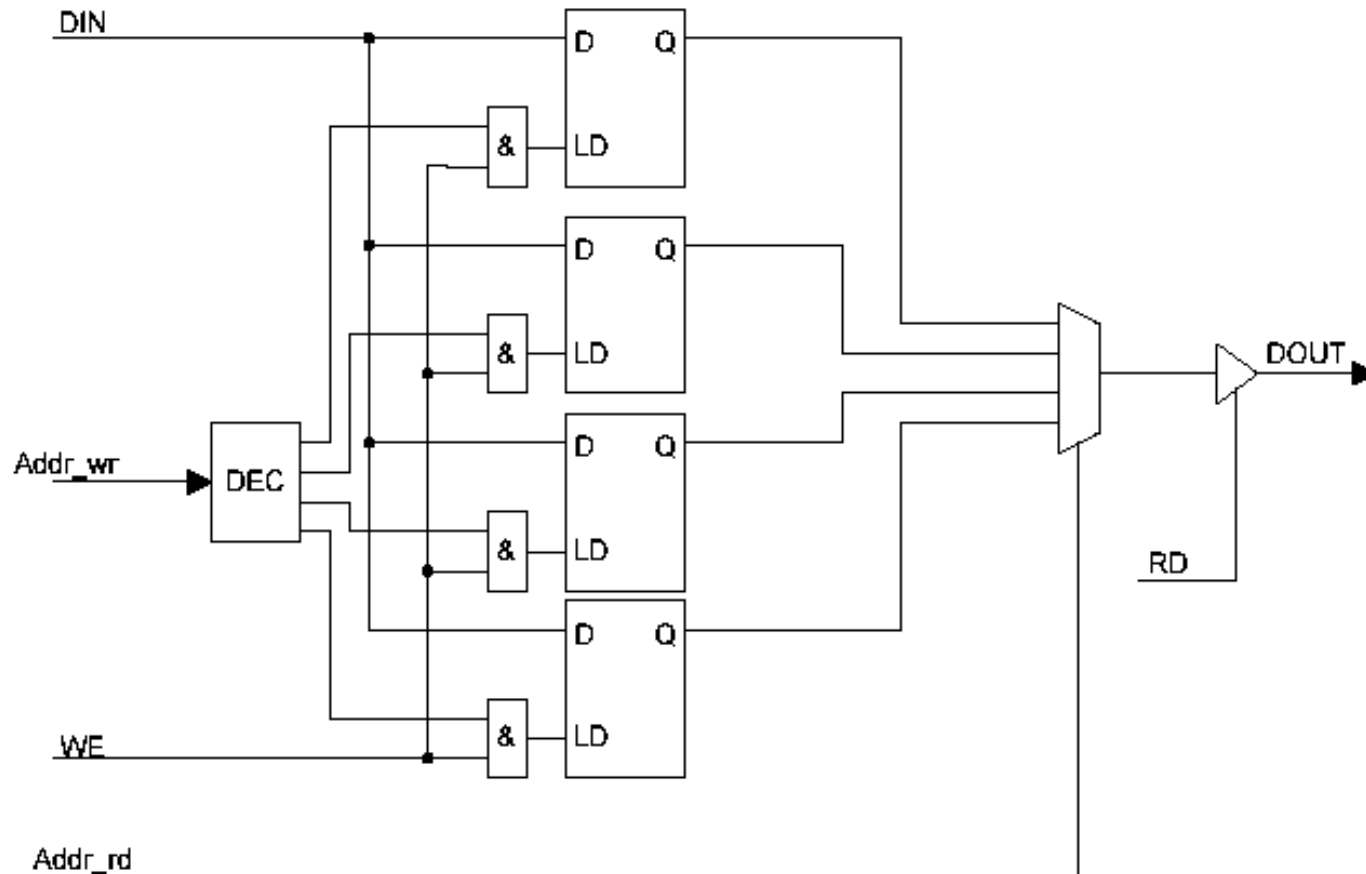- pole hladinově řízených klopných obvodů LATCH (malá plocha)
- pro čtení se chová jako kombinační logika
- obtížnější generování řídicích signálů




Realizace synchronní RAM pomocí asynchronní RAM

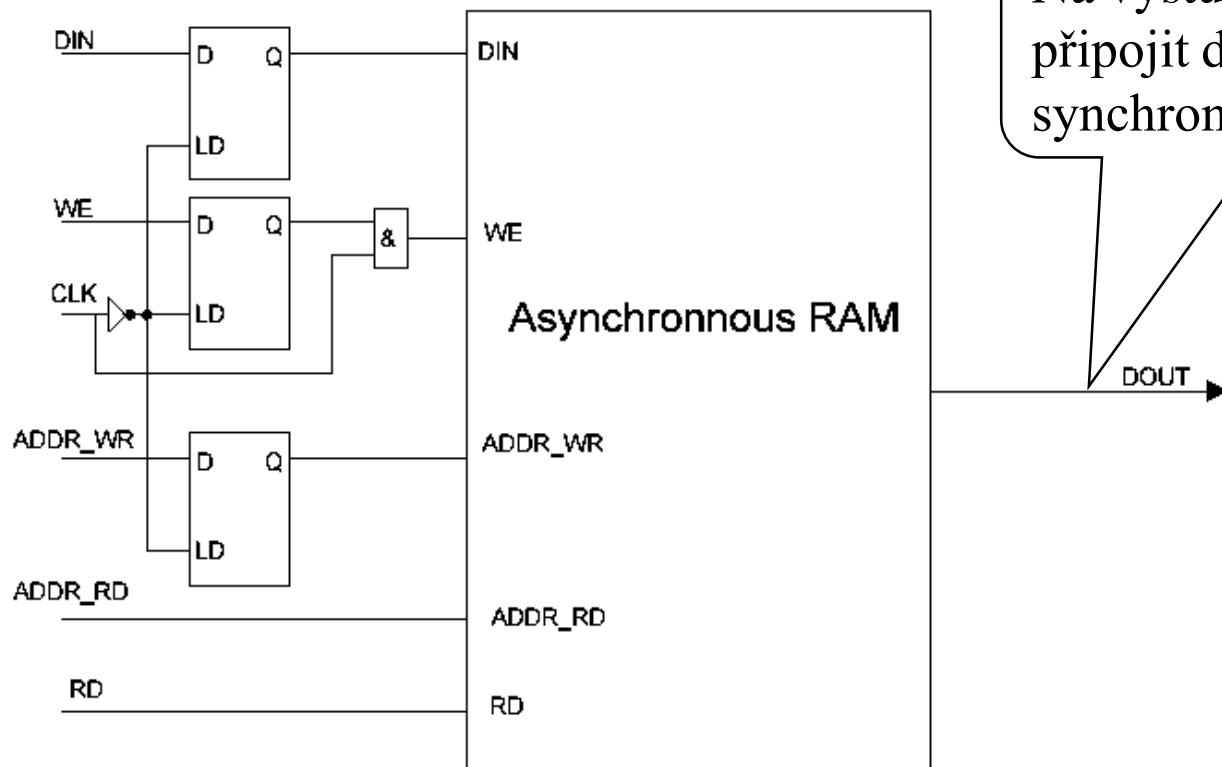- Pole hladinově řízených klopných obvodů DFF
- DIN, ADDR_WR a WE synchronizovány pomocí CLK
- pro čtení se chová jako kombinační logika



Na výstup možno
připojit další
synchronizační DFF

Konstrukční princip DRAM

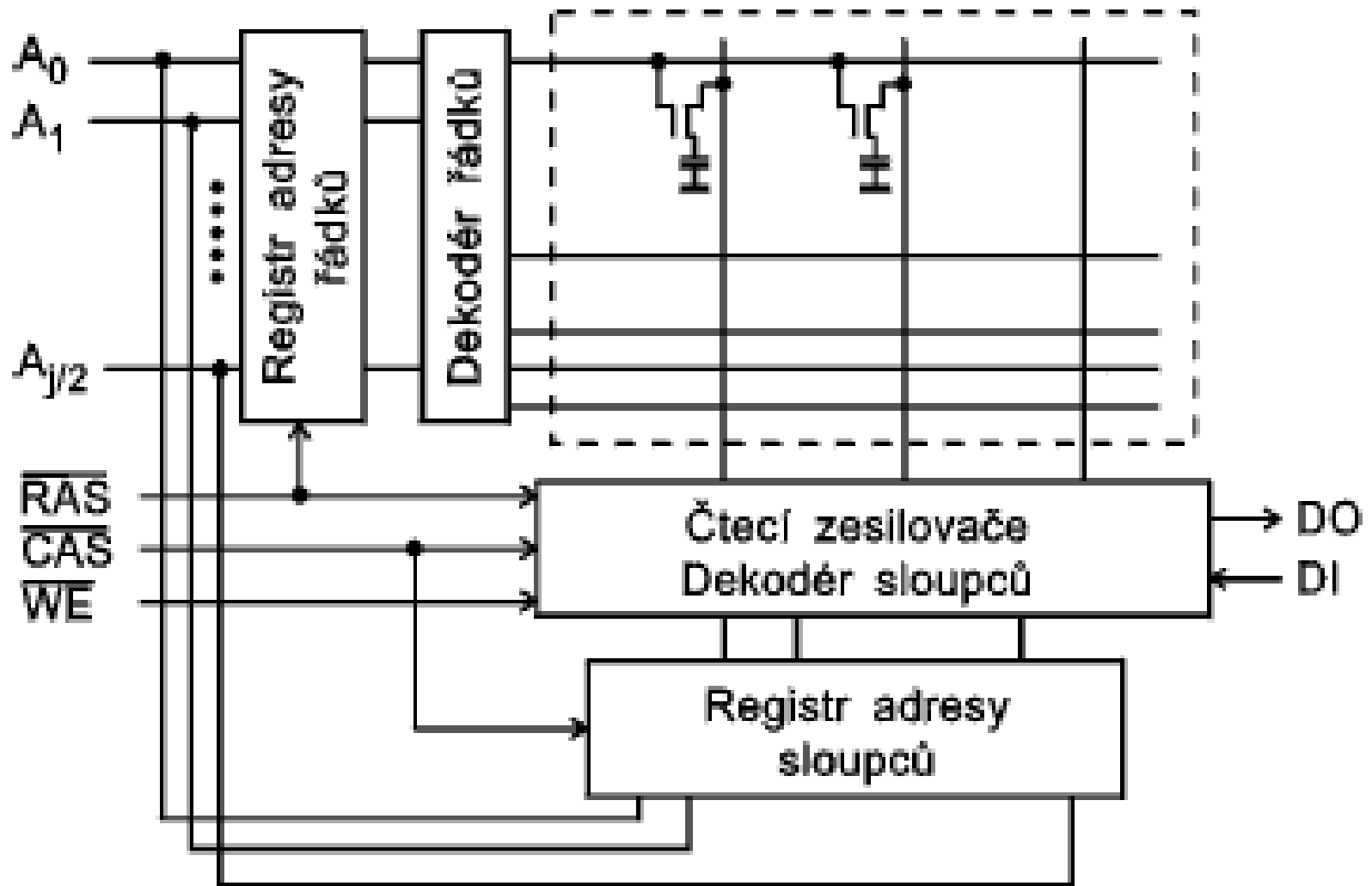


Konstrukční princip DRAM

- Adresa je časově multiplexována, polovina adresy při $\overline{RAS} = 0$ (řádek), druhá polovina adresy při $\overline{CAS} = 0$ (sloupec)
- **Zápis:** Na datový (sloupcový) vodič se přivede zapisovaná úroveň a aktivuje se zvolený řádek. Paměťový kondenzátor se nabije, nebo vybije.
- **Čtení:** Při výběru řádku se kondenzátory vybíjí do vstupů čtecích zesilovačů (čtení je destruktivní, přečtenou informaci je nutno bezprostředně zapsat zpět).
- **Obnovení:** Stejně jako čtení. Všechny čtecí zesilovače jsou umístěny ve všech sloupcích, obnovují se všechny sloupce jednoho řádku najednou.

Porovnání vlastností SRAM a DRAM

- **cena** DRAM je při stejné kapacitě levnější než SRAM (1 transistor x 6 transistorů na paměťovou buňku)
- pro refresh (**obnovení**) potřebují DRAM další obvody (periodické generování adres řádků)
- čtení DRAM je **destruktivní**, po čtení musí být informace znovu zapsána ... delší čtecí cyklus
- DRAM mají větší **spotřebu** v klidovém stavu (obnovování)
- (mýtus **rychlosti** ... závisí hlavně na velikosti paměti)

Paměť ROM

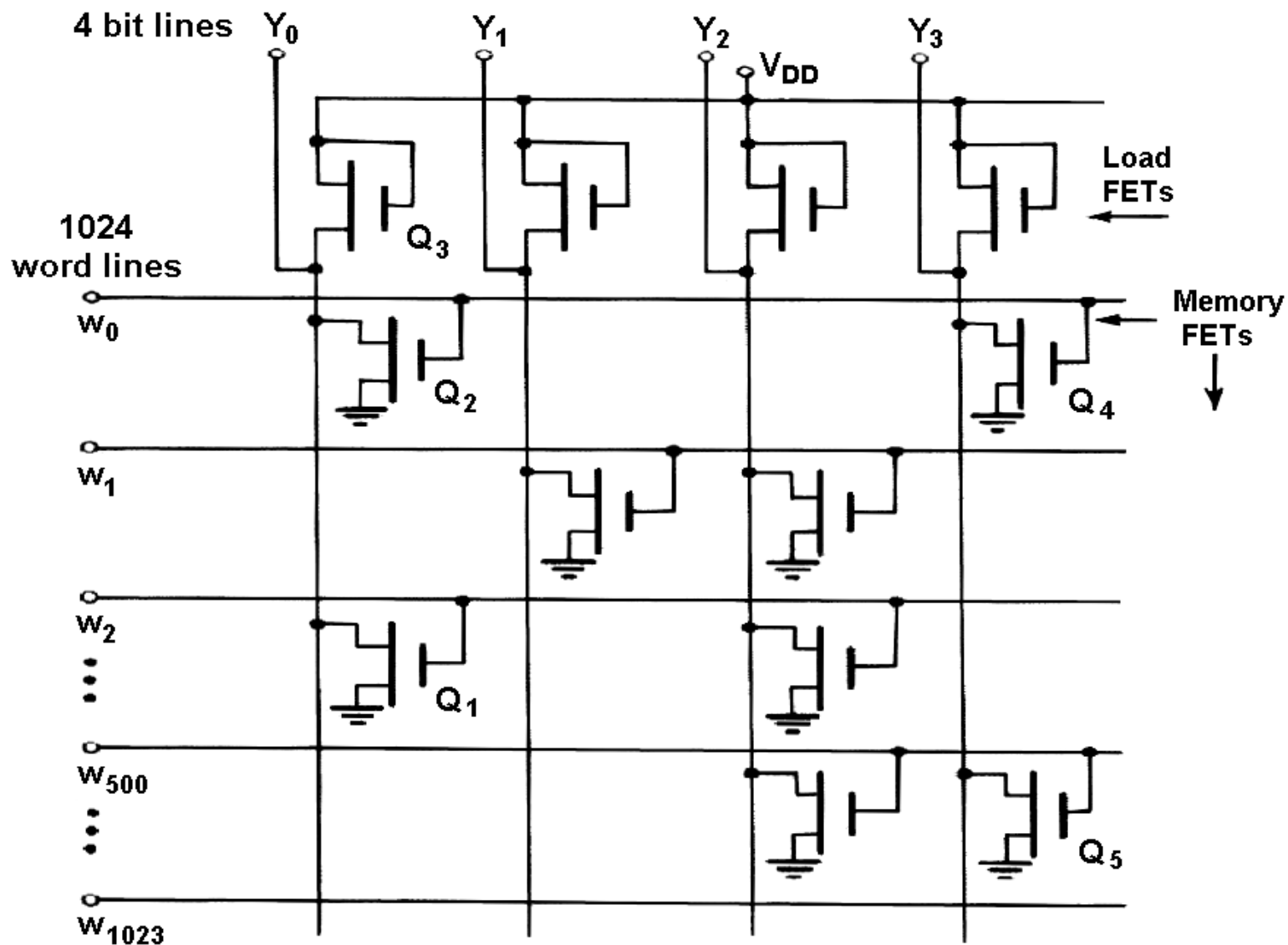

Synchronní paměť, entita

```
entity sync_mem is
    generic(
        C_WIDTH      : integer := 8;
        C_SIZE       : integer := 1024;
        C_SIZE_LOG   : integer := 10
    );
    port(
        clk          : in  std_logic;
        data_in      : in
        std_logic_vector(C_WIDTH - 1 downto 0);
        address      : in
        std_logic_vector(C_SIZE_LOG - 1 downto 0);
        data_out     : out
        std_logic_vector(C_WIDTH - 1 downto 0)
    );
end entity;
```

Synchronní paměť, deklarace

```
architecture RTL of sync_mem is

  -- definice typu
  type ram_t is array (C_SIZE - 1 downto 0) of
    std_logic_vector(C_WIDTH - 1 downto 0);
  -- deklarace ram
  signal ram_inst : ram_t;
  -- deklarace registru adresy
  signal addr_reg : unsigned(C_SIZE_LOG - 1 downto 0);

begin
```

Synchronní paměť, tělo

```
process(clk)
begin
    if rising_edge(clk) then
        ram_inst(to_integer(unsigned(address))) <= data_in;
        addr_reg <= unsigned(address);
    end if;
end process;

data_out <= ram_inst(to_integer(addr_reg));
```

Paměť strukturně

Popis ve VHDL negarantuje technologickou implementaci
V praxi se využívají buď IP makra, nebo IP jádra


IP makro

VHDL knihovní prvek
Dodavatel zaručuje daný typ
technologie
Je do určité míry otevřený – lze
modifikovat v instančním kódu

IP jádro


Dodáváno jako zašifrovaný netlist
100% jistota funkce na dané
technologii
Je uzavřený, většinou lze
modifikovat pouze pomocí skriptů

Spojení čítače a paměti

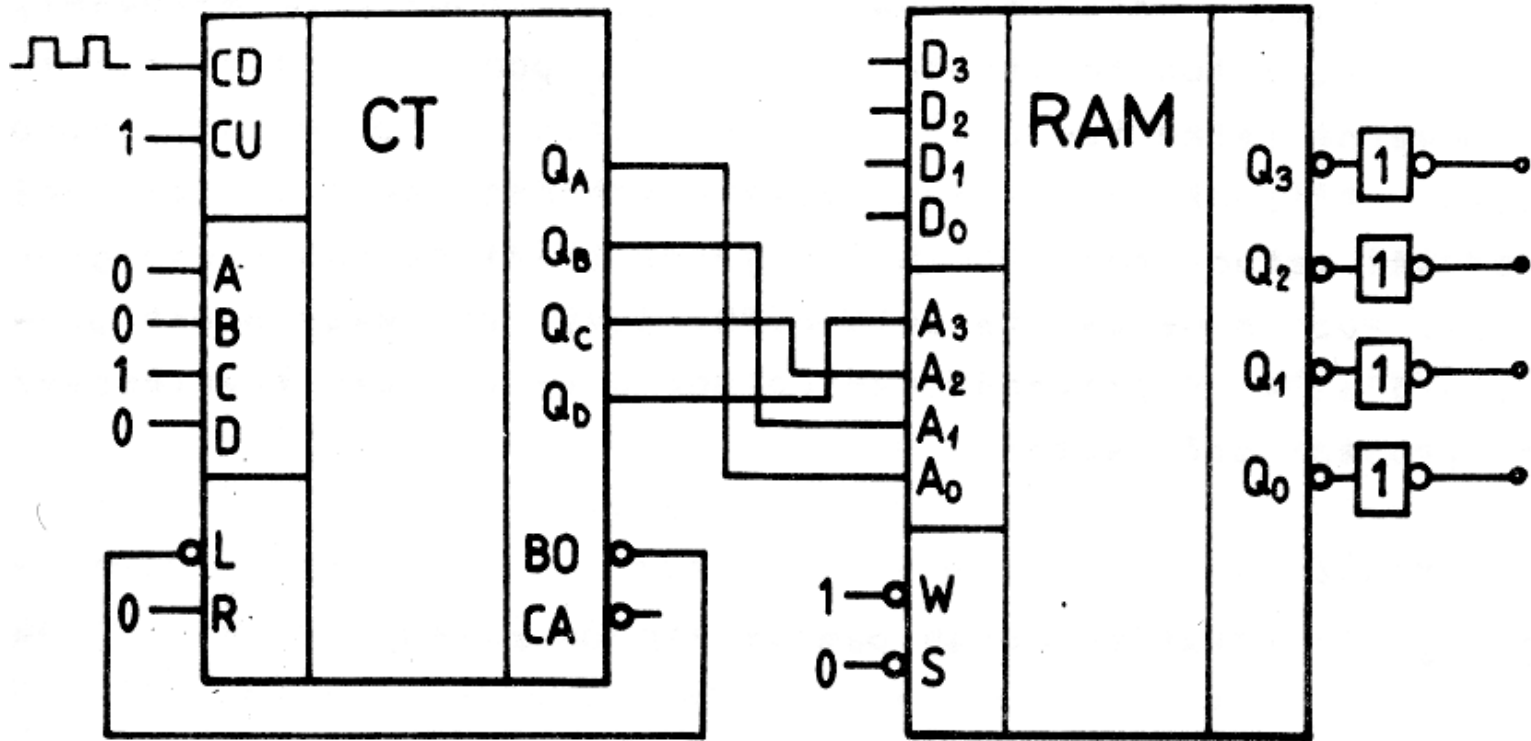


Od sekvenčních automatů k mikroprocesorům

1. Sekvenční automat s pevnou logikou

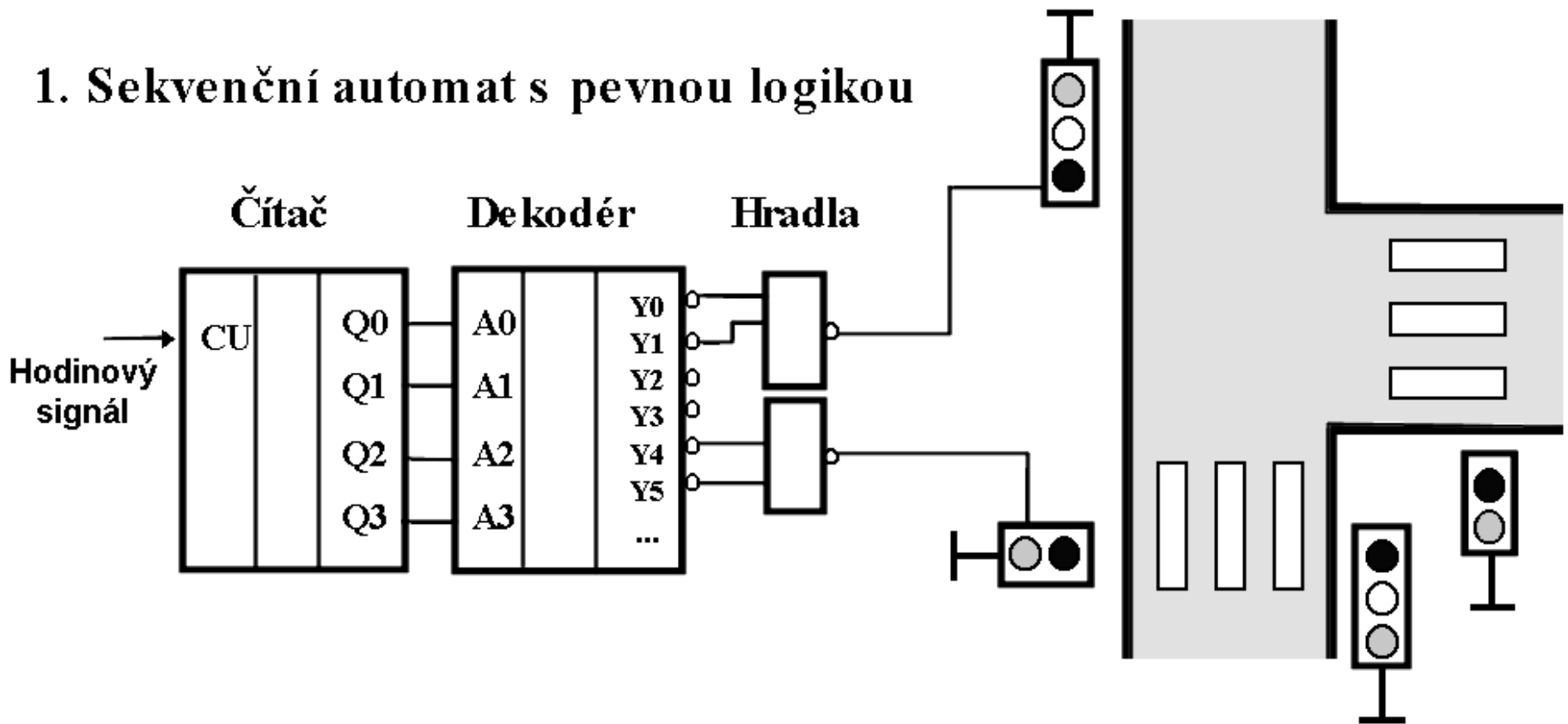

2. Sekvenční automat s pamětí

 

3. Řídicí systém s mikroprocesorem

